



AD603 及其在 AGC 电路中的应用


· 陈永刚 刘立国 ·

AGC 电路常用于 RF 和 IF 电路系统中, AGC 电路的优劣直接影响着系统的性能。笔者设计了由 AD603 和 AD590 构成的 3 ~ 75dB AGC 电路, 并应用于低压载波扩频通信系统中的数据集中器。

AD603 的特点、内部结构和工作原理

AD603 的特点 AD603 是美国 AD(Analog Devices) 公司继 AD600 后推出的宽频带、低噪声、低畸变、高增益精度的压控 VGA 芯片。可用于 RF/IF 系统中的 AGC 电路、视频增益控制、A/D 范围扩展和信号测量等系统中。

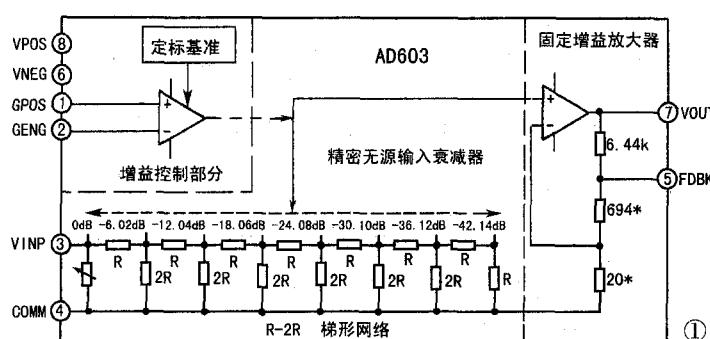AD603 的内部结构 AD603 内部结构框图如图 1 所示。AD603 由一个可通过外部反馈电路设置固定增益 GF(31.07




~ 51.07dB) 的放大器、0 ~ -42.14dB 的宽带压控精密无源衰减器和 40dB/V 的线性增益控制电路构成。

AD603 利用了 X—AMP 拓扑结构,X—AMP 由一个 0 ~ -42.14dB 的可变衰减器及一个固定增益放大器构成。其中, 可变衰减器由一个七级 R-2R 梯形网络构成, 每级的衰减值为 6.02dB, 可对输入信号提供 0 ~ -42.14dB 的衰减。X—AMP 结构的一个重要优点是其优越的噪声特性, 在 1MHz 带宽, 最大不失真输出为 1Vrms 时, 输出信噪比 S/N 为 86.6dB。

工作原理概述 信号从精密无源梯形网络的输入端输入, 对输入信号的衰减值由高阻(50MΩ)低偏流差分输入的增益控制电路的控制电压 VG (VGPOS - VGNEG)决定, 即由 VG 控制梯形网络的“滑动触点”至相应的“节点”处, 可实现 0 ~ -42.14dB 的衰减。

固定增益放大器的增益 GF 通过 VOUT 与 FDBK 端的连接形式确定, 当 VOUT 与 FDBK 端短路连接时, GF = 31.07dB; 当 VOUT 与 FDBK 之间开路时, GF = 51.07dB; 在 VOUT 与 FDBK 之间外接一个电阻 REXT, 可将 GF 设置为 31.07 ~ 51.07dB 之间的任意值。值得注意的是, 在该模式下其增益精度有所降低, 当外接电阻为 2kΩ 左右时, 增益误差最大。若在 FDBK 与 COMM 端连接一个电阻可获得稍高的增益, 最大增益约 60dB。

用户可利用反馈网络 (VOUT 与 FDBK 端的连接方

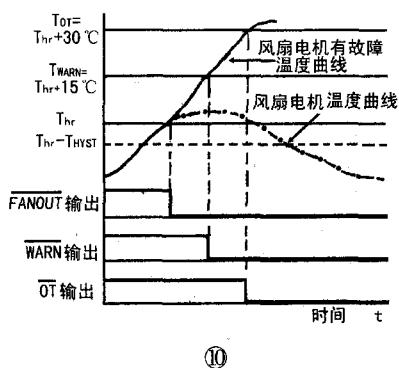

低电平时, 不管温度是多少, 风扇被打开(一般正常工作时, 此端接 Vdd)。VT1 可驱动 12V 直流无刷电机, 工作电流可达 250mA。


4. 带风扇故障检测的风扇控制器 带风扇故障检测的风扇控制器的工作原理图如图 11 所示。当温度超过阈值温度 T_{br} 时, 比较器 P1 输出高电平, VT 导通, 风扇工作。VT 的集电极电流 I_c 通过检测电阻 R_{SEN} 到地, 在 R_{SEN} 上端的电压 $V_{SEN} = I_c \times R_{SEN}$ 。当电机正常时, V_{SEN} 电压大于 P2 的基准电压, P2 输出高电平; 当电机绕组断线(或 VT 损坏), $V_{SEN} = 0$, P2 的基准电压大于 V_{SEN} , P2 输出低电平, 表示电机有故障(或 VT 坏了), 此信号一般送至 μC。

超过 T_{br} 30℃ 时, OT 端输出低电平(过热关闭信号)。图 9 中 WARN 信号及 OT 信号都输入微控制器 μC 中。其温度特性与输出特性如图 10 所示。图 9 中的 FANON 为风扇开控制端, 当此端加

计算机需要更高的控制精度

中央处理器需要高达 $\pm 1^\circ\text{C}$ 的精度测量技术才能使系统控制的温度精度由以往的 $\pm 6^\circ\text{C}$ 提高到 $\pm 3^\circ\text{C}$, 这样也可缩小上下限控制温度范围, 使中央处理器的工作性能更好。

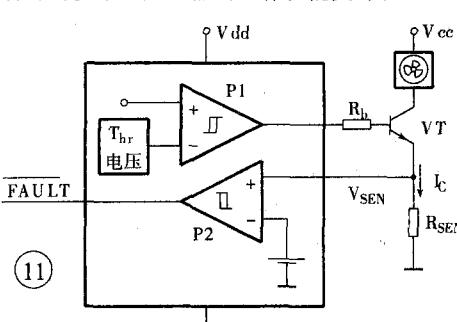这对于便携式计算机来说, 上下限控制范围越小, 不仅性能更好, 而且开动散热风扇所消耗的电能也越少, 这点是十分重要的。



为了满足这个要求, 各半导体器件公司纷纷推出各种新型风扇控制器, 如 AD 公司开发的 ADM1030/ADM1031, NS 公司开发的 LM86, MAXIM 公司开发的 MAX6654 及 MICROCHIP 公司的 TC652/653 等, 这些器件在 70 ~ 100°C 或 60 ~ 100°C 范围内远程温度测量精度都可达到 $\pm 1^\circ\text{C}$ 范围, 满足 Intel 公司提出的要求, 它们采用 11 位 A/D 变换器, 其分辨率可达 0.125°C。






式)设计 AD603 的增益,可设置为三种模式。

模式一: 将 VOUT 与 FDBK 短路,即为宽频带模式(90MHz 带宽),AD603 的增益被设置为 -11.07dB ~ +31.07dB。

模式二: VOUT 与 FDBK 之间外接一个电阻 REXT, FDBK 与 COMM 端之间接一个 5.6pF 的电容用于频率补偿。根据放大器的增益关系式,选取合适的 REXT, 可获得所需要的模式一与模式三之间的增益值。当 $REXT = 2.15k\Omega$ 时,增益范围为 -1 ~ +41dB。

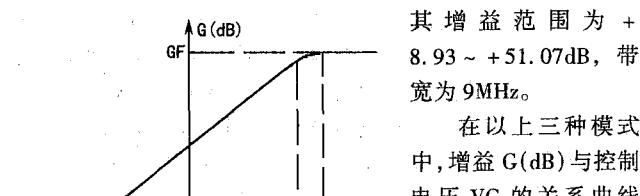模式三: VOUT 与 FDBK 之间开路, FDBK 对 COMM 连接一个 18pF 的电容用于扩展频率响应,该模式为高增益模式,其增益范围为 +8.93 ~ +51.07dB, 带宽为 9MHz。



40dB/V(即 25mV/dB)进行线性增益控制,增益 G(dB)与控制电压 VG 之间的关系为: $G(dB) = 40VG + G_{0i}$ ($i = 1, 2, 3$), 其中 $VG = VG_{POS} - VG_{NEG}$ (单位为伏特), G_{0i} 分别为三种不同模式下的增益常量: $G_{01} = 10dB$, $G_{02} = 10 \sim 30dB$ (由 $REXT$ 决定,当 $REXT = 2.15k\Omega$ 时, $G_{02} = 20dB$), $G_{03} = 30dB$ 。

当 $VG < -500mV$ 或 $VG > +500mV$ 时,增益 G(dB)与控制电压 VG 之间不满足线性关系,当 $VG = -526mV$ 时, $G_{min}(dB) = GF - 42.14$; $VG = +526mV$ 时, $G_{max}(dB) = GF$ 。

高增益要求下 AD603 级联应用

在要求高增益的场合,可采用两片或多片 AD603 级联的形式,级间通常采用电容耦合。两片 AD603 级联时,总增益控制范围为 84.28dB(42.14 × 2)。在级联应用中,有两种增益控制连接方式,即顺序控制方式和并联控制方式。可根据实际应用情况选择,其选择取决于是要获得最高即时信噪比还是优化增益误差波动。

顺序控制方式(优化 S/N) 两片 AD603 级联的顺序控制方式是将两片 AD603 的两个正增益控制输入端(GPOS)以并联形式由一个正电压 VC(GPOS 对地的电压)驱动,而两级的负增益控制输入端(GNEG)分别加一个稳定的电压,使 VG1 和 VG2 之间满足 $2 \times 0.526V$ 的电位差时,则第一级的增益达到最大值时,第二级的增益才从最小值开始提高。在顺序控制方式中,ISNR(即时信噪比)在增益控制范围内维持可能的最高水平。

并联控制方式 两片 AD603 级联的并联控制方式是将两级的正增益控制输入端(GPOS)以并联形式由一个正电压 VC 驱动,而两级的负增益控制输入端(GNEG)以并联形式接地或加一个稳定的电压,即 $VG1 = VG2$,于是两级的增益同步变化,并联控制方式在线性范围内的控制能力为 80dB/V(40dB/V × 2),即在较小的控制电压下便可获得较高的增益,其总增


益是单片 AD603 的两倍。但在并联方式工作时其增益误差是顺序控制方式的两倍,输出信噪比随着增益的提高而线性降低。

低增益波动方式(最小增益误差方式) 由于即使在增益稳定状态下也存在一定的增益误差,且呈现周期性的纹波状态,若设置两片 AD603 级联时所对应的 VG1 和 VG2 间存在合适的电位差(约 93.75mV),便可使两级的增益误差相互抵消,以实现在所需增益范围内总增益误差最小。

AGC 实用电路

AD603 的原理可知,其增益控制电压 VG 若与输入信号成反比,便可实现 AGC 功能,获得 AGC 电路的增益控制电压,通常采用半波检测电路或 RMS(有效值)电路。本文结合实际应用给出了一种利用 AD590 与一只三极管等组成宽范围温度补偿的半波检测电路和两片 AD603 级联而构成的 AGC 实用电路,如图 3 所示。

宽范围温度补偿的半波检测电路由温度传感器 AD590

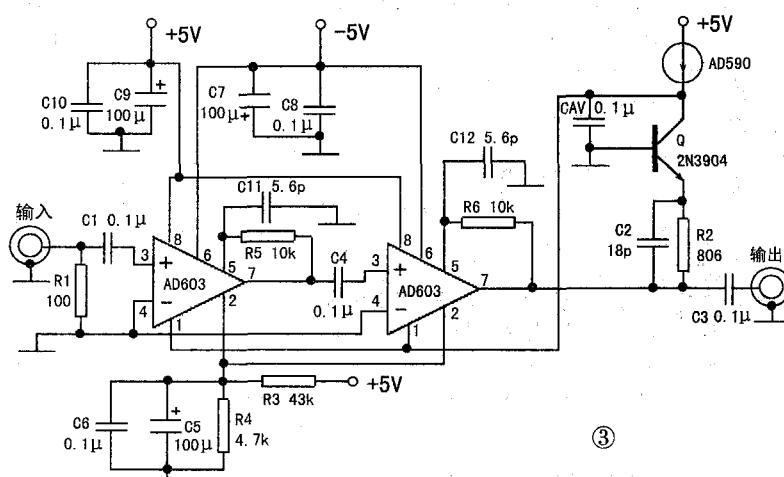

(典型值为 1A)、Q、R2 和 CAV 构成,基本原理为:在 VOUT 为正半周时 Q 截止,在 VOUT 为负半周时 Q 导通,流入 CAV 的平均电流 $I_{CAV} = I_{AD590} - I_{QC}$ (温度在 300K 时, $I_{AD590} = 300\mu A$),当增益控制电压 V_{CAV} 处于稳定状态时,在一个周期内 Q 中的整流电流的平均值必须与 I_{AD590} 保持平衡,如果 AD603 的输出幅度太小以致于不满足该条件,则 V_{CAV} 将迅速上升,引起增益提高,最终使 Q 充分导通。R2 的选取由带隙基准原理所确定,适当选择 R2 使之满足 $VOUT = VBE + VR2 = 1.2V$ (即 $VR2 = 500mV$)时,VOUT 在较宽的温度范围内将是稳定的。对方波而言,在输入信号的幅度稳定时, V_{CAV} 应保持稳定,则 Q 在导通的半个周期内发射极电流应为 $600\mu A$,于是得 $R2 = 833\Omega$,实际应用中是正弦波并非方波,R2 的推荐值为 806Ω 。由于 AD590、R2 和 Q 的配合使用,在很宽的温度范围内将使 VOUT 保持稳定。C2 用于改善频率特性。另外,改变 CAV 的值可改变 AGC 的时间常数,CAV 的取值一般在 $0.1 \sim 1\mu F$ 之间。


两片 AD603 以并联控制方式连接,两级的 GNEG 端并联接于 0.5V 的电平上,GPOS 端并联,由半波检测电路的输出控制。两级的 VOUT 与 FBDK 之间均接 $10k\Omega$ 电阻,即为模式二工作方式,其输出幅度为 $1.2V_{rms}$,增益范围为 $+3 \sim +75dB$ 。频带不小于 20MHz。



电流型运算放大器 LM359 的一种特殊应用


· 司朝良 ·

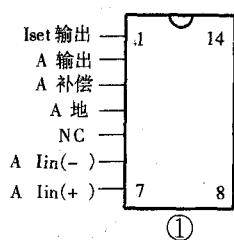LM359N 是一款单电源工作的高速、宽频带、可编程电流型双运算放大器，它的显著特点是噪声低、增益带宽乘积高、转换速率快，而且用户可根据需要对增益带宽乘积、输入偏置电流、输出偏置电流等进行不同的设定，设计使用非常灵活，被广泛应用于各类视频放大器的制作。



LM359N 采用 DIP 封装形式，其管脚排列如图 1 所示。

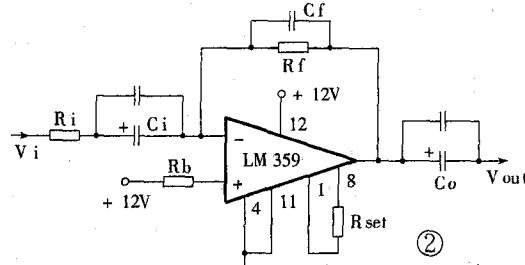
其主要性能指标如下：增益带宽乘积 (I_{set} = 0.5mA) 为 400MHz (对 $KV = 10 \sim 100$)、30MHz (对 $KV = 1$)；转换速率 ($I_{set} = 0.5\text{mA}$) 为 $60\text{V}/\mu\text{s}$ (对 $KV = 10 \sim 100$)、 $30\text{V}/\mu\text{s}$ (对 $KV = 1$)；输出电压摆幅为 $2\text{mV} \sim (\text{Vcc} - 2\text{V})$ ；噪声电压为 $6\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ (对 $f > 1\text{kHz}$)；电源电压为 $+5 \sim +22\text{V}$ ；功耗为 750mW 。图 2 是其典型应用电路。



但上述电路不能充分发挥 LM359 的低噪声特性，其噪声电压最低只能达到 $14\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$ 。在实践中，我们采用了加法器电路，将 LM359 应用于一个频率范围 $10\text{Hz} \sim 6\text{MHz}$ 、电平测量范围为 $-128 \sim +20\text{dB}$ 的选频电平表的输入级（电路如图 3），既完成了对输入信号由平衡到不平衡的转换，又达到了输入级低噪声的目的。通过试验发现，这种形式的电路，不但频响平坦，而且其本级引入的噪声比图 2 电路的噪声低近 10dB ，这就充分发挥了 LM359 的低噪声特性，大大提高了整机的信噪比。

图 3 所示的电路由于将 LM359 的输入偏置电流 $I_{in}(+)$ 设计为 0，使其内部作为同相输入端的镜像电流源关断，减小

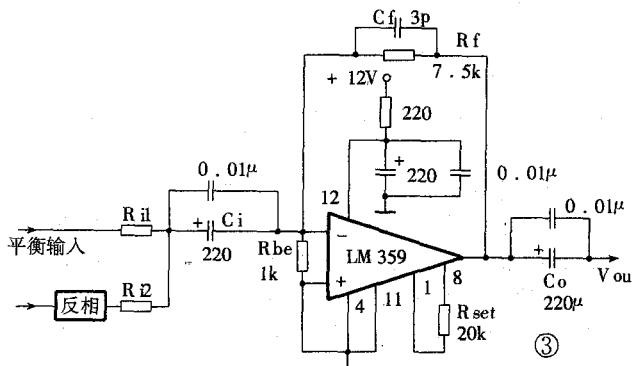了放大器的噪声，同时使放大器输入阻抗降低。该电路中各元件值的选取按以下的最佳原则进行设计：



1. 根据增益带宽乘积 - 设定电流关系曲线（见图 4）确定 I_{set} 。考虑到放大器的稳定性，增益带宽乘积的选取要有足够的富裕量。

$$R_{set} = \frac{V_{cc} - 1.2}{I_{set}} - 1(\text{k}\Omega) \text{ 确定 } R_{set}. \quad (4)$$

3. 确定 R_f 的最大值以提供稳定的直流偏置，
 $R_f(\max) = \frac{V_o(\text{DC}) - 0.6}{I_f(\min)}$ ，上式中， $I_f(\min)$ 是流过反馈电阻 R_f 的电流最小值（一般取为 $I_{set}/5$ ）， $V_o(\text{DC})$ 是 LM359 输出端的最佳直流工作电压，其值为： $V_o(\text{DC}) = \frac{(\text{Vcc} - 2\text{V}) - 2\text{mV}}{2}$

$$4. \text{ 输入偏置电阻 } R_{be} \text{ 的选取: } R_{be} = \frac{V_o(\text{DC}) - 0.6}{0.6R_f}$$

5. 超前反馈电容 C_f 是用来补偿高频响应的，一般选用 $1 \sim 5\text{pF}$ 的低电感高频瓷片电容，输入电容 C_i 和输出电容 C_o 通常都是在一个大电容（如 $220\mu\text{F}$ ）上并接一个低电感的小瓷片电容（如 $0.01\mu\text{F}$ ），以保证高频增益精度。

该放大器的增益高，频率覆盖系数大，在实际调试过程中极易产生自激。在设计印制板时，应避免输入元件与输出信号线、输出元件与输入信号线在空间上形成交插；同时，对电源严格滤波，并尽量缩短信号线和元件引脚，从而确保放大器工作稳定、可靠。

另外，建议在选取元件时， C_5 、 C_7 和 C_9 选用钽电容，其它电容选用瓷片电容。当需要提高输出幅度时，可在 Q 的发射极对地之间连接一个电阻，使之与 R_2 的并联值为 806Ω 。PCB 要合理布局，AD590 与 Q 尽量靠近。在高精度和高灵敏度应用场合， R_3 和 R_4 采用精密电阻，并将整个 AGC 电路进行屏蔽。

本文所给出的由 AD603 和 AD590 构成的 AGC 电路，具有性能优良和电路简单等特点，实际测试结果与其理论值相吻合。若用单片 AD603 和图 3 中的半波检测电路，可实现 40dB 线性增益范围的 AGC 电路，如使单片 AD603 工作于模式三，可得到 $10 \sim 50\text{dB}$ 的线性增益。