## CX20029 3V AM/FM立体声收音机电路

CX20029是日本索尼公司的产品,采用48脚四方扁平封装,推荐工作电源电压为 $2\sim9\,V$ ,可在电源电压为 $3\,V$ 的收音机或收录机中使用。该电路专为AM收音机和FM立体声收音机而设计,内含FM/AM调谐器、FM/AM中放、FM鉴频、AM检波、FM立体声解码电路和FM静噪电路,如果外接一块功放集成电路,就可组装成完整的AM/FM立体声收音机。

C X 20029的最大电源电压 V cc = 10 V, 允许功耗 P D = 833 m W (T A = 25 °C)

电参数	(T.=	25℃.	$\mathbf{V}_{CC} =$	6	V)
て罗奴	( I a -	- 20 C •	* ( (	U	• ,

参数	单 位	测试条件	最小值	典型值	最大值
静态电流	I <sub>Q</sub> (m <b>A</b> )	A M 无信号时	5.4	8.5	11.6
静态电流	I <sub>Q</sub> (mA)	FM无信号时	7.2	11	14.9
V C O 振荡电压	V c (m V <sub>rm s</sub> )	无信号, 76kHz 正弦波CW	225	300	38.5
分离度	Sep (dB)		39	70	
解码电路信噪比	VD4(dB)			- 87.5	- 79
解码电路增益	G <sub>V'5</sub> (dB)		- 2	- 0.5	+ 1.5
声道平衡	CB(dB)		- 1.5	0	+ 1.5
解码电路谐波失真	THD(%)			0.015	0.11
FM静噪	$A_1(dB)$	•	16	23	30
静噪时衰减	$\mathbf{A}_2(\mathbf{d}\mathbf{B}_S)$			- 79	- 71
静噪时噪声	VD <sub>6</sub> (mV)		- 66	0	+ 66
立体声/单声道转换电平	V M 1 (d B )	单声道 →立体声, 19kHz	- 42	- 38	- 35
立体声/单声道转换电平	V M 2 (d B )	立体声→单声道、19kHz	- 44	- 40	- 37
FM调谐器电压增益	Gv1 (dB)	$100$ <b>M</b> Hz • $V_{1N} = 40$ d B $\mu$ V	29	35	41
FM鉴频输出	VD <sub>1</sub> (dB )	10.7 M Hz (1  kHz, 30% M od) $V_{1N} = 90 \text{ d B}\mu \text{V}$	- 24	- 20	- 16
FM-IF 谐波失真	THD(%)	$10.7 \mathrm{MHz} (1 \mathrm{kHz} , 30 \% \mathrm{Mod})$ $V_{1N} = 90 \mathrm{dB} \mu\mathrm{V}$		0.1	1.1
FM调谐表电流	<b>IB</b> <sub>11</sub> (m <b>A</b> )	$10.7$ MHz, $V_{IN} = 60$ dB $\mu$ V	1.8	3.5	6.1
AM调谐器电压增益	Gv2(dB)	$1660\mathrm{kHz}$ , $V_{\mathrm{IN}} = 60\mathrm{dB}\mathrm{\mu V}$	19	24	28
AM-IF 电压增益	G v 3 (dB)		15	21	26
A M 检波输出电平	VD3(dB)	$455$ kHz, $V_{IN} = 85$ dB $\mu$ V	- 24	- 20	- 16
A M 调谐表电流	IB <sub>2</sub> (mA)	$455\mathrm{kHz}$ , $V_{\mathrm{IN}} = 85\mathrm{dB}\mu\mathrm{V}$	1.6	3	5.5
AM-IF 输出	V <sub>E</sub> (mV)	$455$ kHz, $V_{1N} = 85$ dB $\mu$ V	80	100	121
AM检波输出失真	THD(%)	$1660 \mathrm{kHz} (1 \mathrm{kHz}, 30 \% \mathrm{Mod})$ $V_{1N} = 95 \mathrm{dB}\mu$		0.6	1.1

0 0 1 9 3 .55.

项目开发 芯片解密 零件配单 TEL:15013652265 QQ:38537442

## 电子工程师之家http://www.eehome.cn

管脚功能及管脚直流电压

管脚号	功能	管胸直流电压 (V)					管脚直流电压 (V)				
		V c c = 3 V		<b>V</b> <sub>CC</sub> = 6 <b>V</b>		-   管脚号	功能	<b>V</b> <sub>C</sub> c = 3 <b>V</b>		$\mathbf{V}_{CC} = 6 \mathbf{V}$	
		FM	AM	FM	AM		- 50 NE	FM	AM	FM	AM
1	AM输入	1.25	1.25	1.25	1.25	25	sep控制	0.35	0.35	0.35	0.35
2	FM高放	1.25	1.25	1.25	1.25	26	右声道输出	0.66	0.66	1.5	1.5
3	稳压	1.25	1.25	1.25	1.25	27	左声道输出	0.66	0.66	1.5	1.5
4	FM本振	1.25	1.25	1.25	1.25	28	Vcc	3.0	3.0	6.0	6.0
5	AFC	1.15	1.47	1.15	1.47	29	静噪带宽控制	0	0	0	0
6	AM本振	1.25	1.25	1.25	1.25	30	纹波滤波	2.7	2.7	4.0	4.0
7	空脚	0	0	0	0	31	解码电路输入	1.0	1.0	1.0	1.0
8	静噪时间常数	0.05	0.01	0.05	0.01	32	检波输出	1.0	1.0	1.0	1.0
9	FM鉴频	2.18	2.7	3.08	3.6	33	AFC AGC	1.47	1.15	1.47	1.15
10	空脚	0	0	0	0	34	AFC/AGC	1.15	1.47	1.15	1.47
11	静噪控制	0	0	0	0	35	AM - IF输出	0	0	0	0
12	VCO调节	1.0	1.0	1.0	1.0	36	地	0 .	0	0	0
13	VCO <sub>1</sub>	1.0	1.0	1.0	1.0	37	调谐指示	1.6	1.6	4.5	4.5
14	VC O <sub>2</sub>	1.0	0.6	1.0	0.6	38	空脚	0	0	0	0
15	VCO;	1.65	0	1.65	0	39	FM-IF输入	1.25	0	1.25	0
16	解码电路稳压	1.65	1.65	1.65	1.65	40	AM - I F输入	0	0	0	0
17	地	0	0	0	0	41	頻段选择	1.25	0	1.25	0
18	PLL滤波	0.95	0.95	0.95	0.95	42	空脚	0	0	0	0
19	地	0	0	0	0	43	地	0	0	0	0
20	PLL滤波	0.95	0.95	0.95	0.95	44	调谐 器輸 出	0.57	0.2	0.8	0.2
21	导频 低通滤波	0.95	0.95	0.95	0.95	45	地	0	0	0	0
22	导频低通滤波	0.95	0.95	0.95	0.95	46	空脚	0	0	U	0
23	地	0	0	0	0	47	FM输入	0.3	0	0.3	0
24	立体声指示灯	1.6	1.6	4.5	4.5	48	空脚	0	0	0	0

## 电子工程师之家http://www.eehome.cn

## 外形图、方框图及应用电路


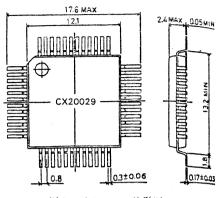



图 1 C X 2002 9 外形图

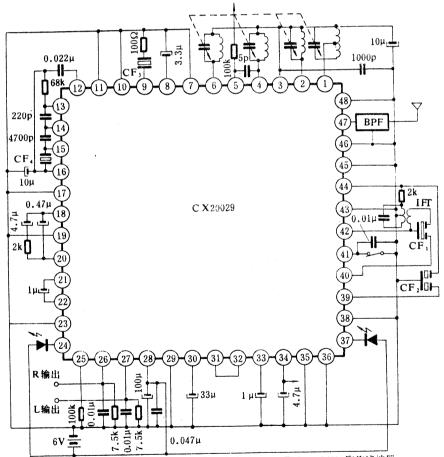

BPF:FM带通滤波器 CF::AM455kHz陶瓷滤波器 CF::FM10.7MHz陶瓷滤波器 CF::FM10.7MHz陶瓷滤波器 CF::FM10.7MHz客频器 CF::76kHz陶瓷锁相元件 IFT:AM455kHz中频变压器

注: 当 Vcc= 3 V 时,解码电路的负载(26、27 脚)阻抗为3.3 kΩ

图 2 C X 20029 应用电路

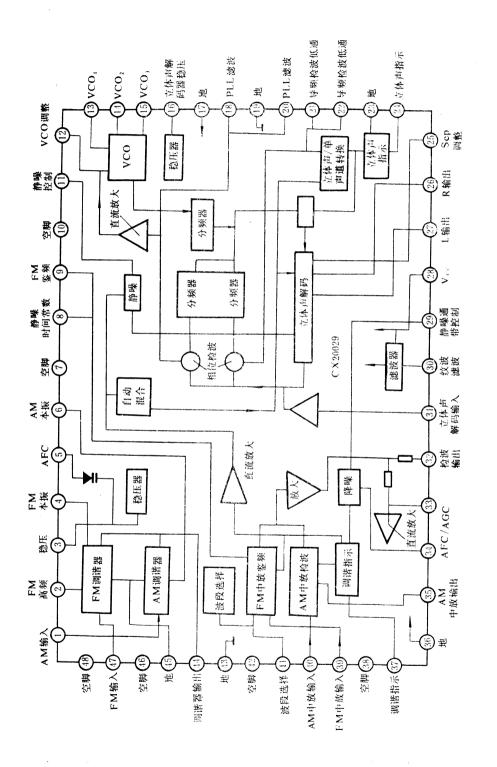

13 C X 20029 内部方框图